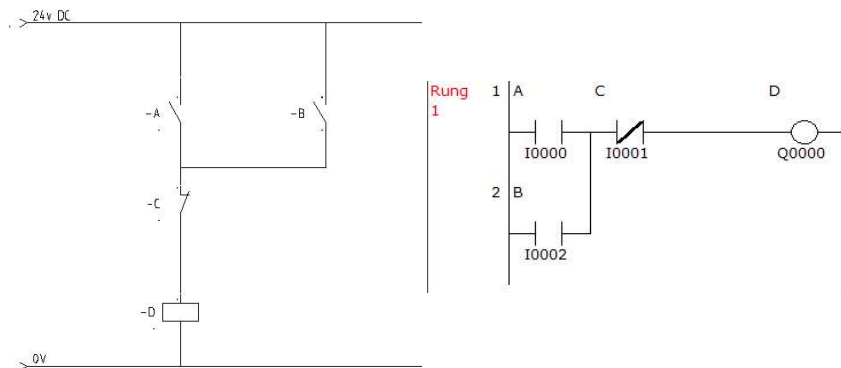


Ladder

Ladder programmering ligner meget et styrekreds skema hvis man vender det 90 grader og spejlvender det. Der er lidt forskel på symbolerne men ellers er opbygningen næsten ens. Her er 2 eksempler på 2 af de samme funktioner i hvert sit skema.



Dog er måden man skal montere det lednings messigt helt anderledes. Det er også her man skal vurdere om det er værd at have en plc styring.

Fx ved denne forbindelse skal man montere ledninger til/fra PLCen på følgende måde.

